

4 kombinatorische Schaltungen

Kombinatorik: die Ausgangsvariable ist **nur** eine Funktion der Eingangsvariablen:
 $y = f(x_0, x_1, \dots, x_n)$

- realisierbar durch Verknüpfung mit Grundgattern
- keine Rückführung des Ausgangs auf den Eingang

Synthese: ST (Schaltbelegungstabelle) → SF (Schaltfunktion) → LP (Logikplan)

vollständig definierte Funktionen:

ST: Anordnung der n unabhängigen Variablen x_i in **allen** 2^n möglichen Kombinationen

SF: Aufstellen einer Normalform, z.B. KDN (kanonisch disjunktiven Normalform)
 Minimierung der SF (z.B. Karnaugh/Veitch, Quine/McCluscy)

LP: Umsetzung in die verfügbaren Gattertechniken (z.B. NAND, NOR, Inverter)

unvollständig definierte Funktionen:

ST: Anordnung der n unabhängigen Variablen x_i in **p** ($0 < p < 2^n$) Kombinationen, für die Ausgangsvariable definierte Werte annehmen.
 Für alle anderen **q** ($q = 2^n - p$) Kombinationen sind die Werte der Ausgangsvariablen beliebig, man bezeichnet sie als redundant.

SF: Aufstellen einer Normalform ist mehrdeutig (2^q mögliche Funktionen).
 Minimierung nach Karnaugh/Veitch:
 1. Die q redundanten Felder werden leer gelassen oder häufig mit einem x oder - gekennzeichnet („don't care“).
 2. Minimierung, wobei in die leeren Felder 0 oder 1 so eingesetzt werden, daß sich möglichst große Blöcke bilden.

LP: Umsetzung in die verfügbaren Gattertechniken (z.B. NAND, NOR, Inverter)


4.1 Logikschaltungen

Logikschaltungen sind kombinatorische Schaltungen, die logische Verknüpfungen der Eingangsvariablen realisieren.

 Beispiele für Logikschaltungen sind: Kodierer (Dekodierer), Multiplexer (Demultiplexer)

Kodierschaltungen:

Kodierer realisieren eine eindeutige Zuordnung eines Zahlencodes zu einer Kombinationen von Eingangsvariablen (Überführung in ein Zahlensystem)



Beispiel: 3 Eingangs- zu 2-bit-Dekoder


| x_1 | x_2 | x_3 | y_1 | y_0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| sonst | | | - | - |

(Beispiel einer unvollständig definierte Funktion: nur 4 Zeilen von 8 möglichen sind definiert)

KV-Diagramm für y_0 (n=3):

| | | | | | |
|-------|-------|----------|----|-------|----|
| | | X_1 | | X_2 | |
| | | X_2X_1 | | | |
| | x_3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| x_3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| | 1 | 1 | - | - | - |

 $y_0 = X_1 \vee X_3$
bzw. $y_1 = X_2 \vee X_3$



HDL (Codefragment): In Hardwarebeschreibungssprachen gibt es eine case-Anweisung:

```


case X is
  when "000" => Y <= "00";
  when "100" => Y <= "01";
  when "010" => Y <= "10";
  when "001" => Y <= "11";
  when others => Y <= "--";
end case;
    
```

*X ist ein VECTOR aus 3 Elementen: (X1,X2,X3)
Y ist ein VECTOR aus 2 Elementen: (Y1,Y0)
"- -" bedeutet nicht definiert (dont care)
und beschreibt die unvollständige Funktion.
Die **others** Zeile darf nicht vergessen werden!*

Die markierten Textfenster geben einen Hinweis auf eine Hardwarebeschreibungssprache VHDL. Sie dienen der besseren Anschauung und geben einen Vorblick auf den modernen Hardwareentwurf, sind jedoch keine Prüfungsleistung. In der Literatur zur Digitaltechnik und zu Rechnerarchitekturen ist eine solche Beschreibung in der Regel nicht enthalten, es gibt jedoch spezielle VHDL Literatur, z.B. Molitor, Ritter: VHDL - Eine Einführung, Pearson Verlag 2004.

Dekodierschaltungen:

 Dekodierer generieren aus dem Zahlencode eine Ausgangskombination.




Anwendung: Adressierung von genau einer Speicherzelle in Abhängigkeit von der Eingangsbelegung (Adresse)

Beispiel: 2-bit zu 1-aus-4-Dekoder

| X_1 | X_0 | y_3 | y_2 | y_1 | y_0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

4 vollständig definierte Funktionen $y_3 \dots y_0$:

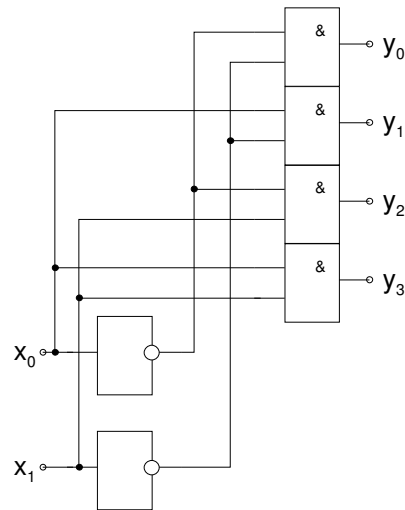$y_3 = X_1 \wedge X_0$ $y_2 = X_1 \wedge \bar{X}_0$ $y_1 = \bar{X}_1 \wedge X_0$ $y_0 = \bar{X}_1 \wedge \bar{X}_0$



HDL (Codefragment):


```

case X is
  when "00" => Y <= "0001";
  when "01" => Y <= "0010";
  when "10" => Y <= "0100";
  when "11" => Y <= "1000";
  when others => Y <= "----";
end case;
    
```

*X ist ein VECTOR aus 2 Elementen: (X1,X0)
 Y ist ein VECTOR aus 4 Elementen: (Y3,Y2,Y1,Y0)
 "----" ist nicht definiert (dont care)
 auch für vollständig definierte Funktionen, also auch wenn
 others logisch nicht auftritt, sollte diese Zeile enthalten sein!*

Multiplexerschaltungen:

 Multiplexer realisieren eine Zuordnung von einer von n Eingangsleitungen auf einen Ausgang.




Anwendung:

Auswahl einer von mehreren digitalen Signalquellen, Mehrfachausnutzung einer Übertragungsleitung y durch zeitserielle Übertragung mehrerer Eingangsleitungen.

$$y = x_0 \bar{a}_1 \bar{a}_0 \vee x_1 \bar{a}_1 a_0 \vee x_2 a_1 \bar{a}_0 \vee x_3 a_1 a_0$$

LP:

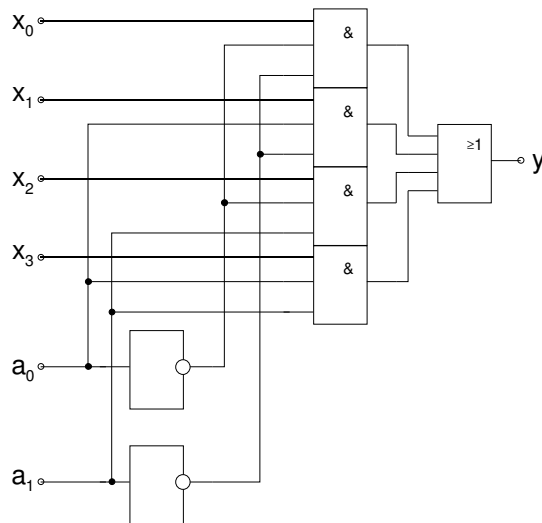

HDL:

```

case A is
  when "00" => Y <= X(0);
  when "01" => Y <= X(1);
  when "10" => Y <= X(2);
  when "11" => Y <= X(3);
  when others => Y <= '-';
end case;
    
```

So werden die Signale deklariert: *-- case insensitive!*
 Signal Y: STD_LOGIC; *-- Kommentar*
 Signal X: STD_LOGIC_VECTOR(0 to 3); *-- X(0), X(1) .. X(3)*
 Signal A: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0); *-- A(1), A(0)*
STD_LOGIC ist ein Datentyp, der neben '0', '1' auch 'don't care', 'Z', 'L', 'H', 'W', '-'
9-wertige Logik STD_LOGIC (U, 0, 1, X, Z, L, H, W, -)



Häufig angewendete Schaltung: **1-aus-2 Multiplexer** (Umschalter):

Funktion: vollständig definiert: $y = x_1$ bei $S=1$, sonst $y = x_0$

ST:

| x_1 | x_0 | S | y |
|-------|-------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

KV:

  

LP:

VHDL (vollständig):

```

LIBRARY IEEE; -- hier werden die von IEEE
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -- hier werden
-- STD_LOGIC Datentypen deklariert

ENTITY mux2 is
  port
    (Signal Y: out STD_LOGIC;
     Signal X: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
     Signal S: in STD_LOGIC
    );
end mux2;


ARCHITECTURE mux of mux2 is
  begin
    Y <= X(1) when S = '1' else X(0);
  end mux;
    
```

Das ist schon ein vollständiger VHDL Code (VHSIC Hardware Description Language), der das Verhalten (ARCHITECTURE) eines mux2 Objektes beschreibt.

- Das Objekt mux2 muss in einer ENTITY deklariert werden, X,Y und S haben eine Richtung (in, out)
- Das Verhalten mux des Objektes mux2 wird in einer ARCHITECTURE beschrieben. Hier: $Y <= X(1)$ when $S = '1'$ else $X(0)$;
 Die Groß-Klein-Schreibung ist bei VHDL unwichtig.

Demultiplexer realisieren die Zuordnung einer Eingangsleitung auf eine von n Ausgangsleitungen:

 Beispiel: 4-auf-1-Demultiplexer: $y_0 = x \bar{a}_1 \bar{a}_0$ $y_1 = x a_1 \bar{a}_0$ $y_2 = x \bar{a}_1 a_0$ $y_3 = x a_1 a_0$



LP:

Anwendung: Umschaltung einer digitalen Signalquelle
 Mehrfachausnutzung einer Übertragungsleitung (Empfängerseitig)

HDL (Codefragment mit Kommentaren („- - Kommentar“)):

```


Y <= "0000"; -- der default Wert 0000
case A is
  when "00" => Y(0) <= X; -- ... wird an genau einer Stelle
  when "01" => Y(1) <= X; -- überschrieben!
  when "10" => Y(2) <= X; -- sonst bleibt der default Wert
  when "11" => Y(3) <= X; -- erhalten
-- daher darf others hier entfallen!
end case;
    
```

4.2 Arithmeticschaltungen

Arithmeticschaltungen sind kombinatorische Schaltungen, die arithmetische Verknüpfungen der Eingangsvariablen realisieren.

 Beispiele für Arithmeticschaltungen sind Komparator, Addierer, Subtrahierer, Multiplizierer, Dividierer, Barrel-Shiftter

Komparator:
 digitale Vergleichsschaltung



Einzelbitvergleichler


ST:

| x_0 | x_1 | $x_0 < x_1$ y_0 | $x_0 = x_1$ y_1 | $x_0 > x_1$ y_2 |
|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

SF:

$$\begin{aligned}
 y_0 &= \bar{x}_0 x_1 \\
 y_1 &= \bar{x}_0 \bar{x}_1 \vee x_0 x_1 \\
 y_2 &= x_0 \bar{x}_1
 \end{aligned}$$

LP:

 


Wortvergleich

Vergleich zweier n-stelliger Dualzahlen auf Gleichheit

SF: $y = (a_0 b_0 \vee \bar{a}_0 \bar{b}_0) (a_1 b_1 \vee \bar{a}_1 \bar{b}_1) \dots (a_{n-1} b_{n-1} \vee \bar{a}_{n-1} \bar{b}_{n-1})$

LP:

 

VHDL (vollständig):

```

LIBRARY IEEE; -- hier werden die von IEEE standardisierten
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -- STD_LOGIC Datentypen deklariert
                                -- muss immer vor ENTITY stehen !
                                -- Das Symbol
ENTITY equal IS -- beliebige Bitbreite, defaultwert 4
  generic (N: INTEGER :=4);
  port ( Signal A: in STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
        Signal B: in STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
        Signal Y: out STD_LOGIC) ; -- kein weiteres ; in der Klammer
end equal;

ARCHITECTURE arch_equal OF equal IS -- Die Funktion
  begin
    Y <= '1' when (A = B) else '0'; -- alle Bits müssen übereinstimmen
  end arch_equal; -- der "=" Operator ist für den Typ
                                -- STD_LOGIC_VECTOR als lexikalischer
                                -- Vergleich erklärt
    
```

Vergleich zweier n-stelliger Dualzahlen auf Größer/Kleiner

Einzelstufe (1 Bit):

ST:

| Z ₁ (X ₁ < X ₀) _{in} | Z ₀ (X ₁ > X ₀) _{in} | X ₁ | X ₀ | Y ₁ (X ₁ < X ₀) _{out} | Y ₀ (X ₁ > X ₀) _{out} |
|--|--|----------------|----------------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 1 | 1 | - | - | - | - |


SF:

$y_1 = z_1 \vee \bar{z}_0 \bar{x}_1 x_0$ $y_0 = z_0 \vee \bar{z}_1 x_1 \bar{x}_0$


Für y₁ $\bar{z}_0 \bar{x}_1 x_0$

| | | | | | |
|----------------|----|-------------------------------|----|----|----|
| | | x ₁ x ₀ | | | |
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| z ₁ | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | - | - | - | - |
| | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

LP:

 

Vergleich einer 4-stelligen Dualzahl

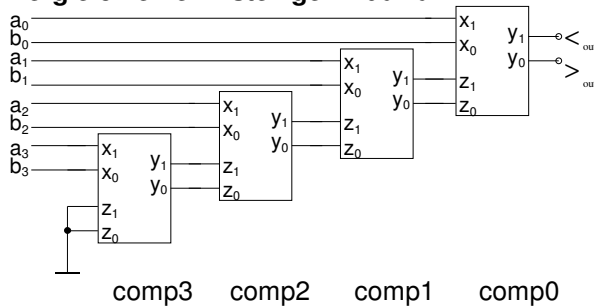

VHDL Bit- und Wortvergleich

```

LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY bit_comp is                                -- Die Schnittstelle Bit-Vergleicher
  port ( Signal X1,X0: in STD_LOGIC;                -- Y0:X1>X0
          Signal Z0,Z1: in STD_LOGIC;                -- Y1:X1<X0
          Signal Y0,Y1: out STD_LOGIC);
  end bit_comp;

  ARCHITECTURE arch_bit_comp of bit_comp is        -- das Verhalten
  Begin
  Y0 <= Z0 OR (NOT Z1 AND X1 AND NOT X0);          --  $y_0 = z_0 \vee \overline{z_1} \overline{x_1} \overline{x_0}$ 
  Y1 <= Z1 OR (NOT Z0 AND NOT X1 AND X0);        --  $y_1 = z_1 \vee \overline{z_0} \overline{x_1} x_0$ 
  
```

```

LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY compare is                                  -- Die Schnittstelle Wort-Vergleicher
  port ( Signal A: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); -- Bitbreite 4
          Signal B: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          Signal Y1, Y0: out STD_LOGIC);            -- Y1:A<B Y0:A>B
  end compare;

  ARCHITECTURE arch_compare of compare is          -- Die Teil-Komponente (=ENTITY bit_comp)
  component bit_comp
  port ( Signal X1,X0: in STD_LOGIC;                -- Y0:X1>X0
          Signal Z0,Z1: in STD_LOGIC;                -- Y1:X1<X0
          Signal Y0,Y1: out STD_LOGIC);
  end component;
  Signal Z0: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);        -- lokale Signale ohne in/out Richtung
  Signal Z1: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);        -- zur Kopplung der Komponenten
  begin                                              -- Strukturbeschreibung
  -- port (A ,B ,Z0 ,Z1 ,Y0 , Y1) -- positionale Zuordnung
  comp0: bit_comp port map(A(0),B(0),Z0(0),Z1(0),Y0 , Y1); -- 4 Stufen
  comp1: bit_comp port map(A(1),B(1),Z0(1),Z1(1),Z0(0),Z1(0));
  comp2: bit_comp port map(A(2),B(2),Z0(2),Z1(2),Z0(1),Z1(1));
  comp3: bit_comp port map(A(3),B(3),Z0(3),Z1(3),Z0(2),Z1(2));
  Z0(3) <= '0';                                     -- Anfangswerte
  Z1(3) <= '0';
  end arch_compare;
  
```

VHDL: es geht noch allgemeiner zu beschreiben: der N-BIT Vergleich

```


LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity compare is
generic (N: INTEGER:=4);
port (Signal A: in STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
Signal B: in STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
Signal Y1, Y0: out STD_LOGIC);
end compare;
architecture arch_compare of compare is

component bit_comp
port (Signal X1,X0: in STD_LOGIC;
Signal Z0,Z1: in STD_LOGIC;
Signal Y0,Y1: out STD_LOGIC);
end component;
Signal Z0: STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0);
Signal Z1: STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0);
begin
comp0: bit_comp port map(A(0),B(0),Z0(0),Z1(0),Y0,Y1);
generate_bits:
for I in 1 to N-1 generate
compX: bit_comp port map(A(I),B(I),Z0(I),Z1(I),Z0(I-1),Z1(I-1));
end generate;
Z0(N-1) <= '0';
Z1(N-1) <= '0';
end arch_compare;
    
```

- mit VHDL kann man auch Strukturen (also Komponenten und Verbindungs-Signale) beschreiben.
- Die Teil-Komponenten werden „instanziiert“, jede bekommt ihr Label (comp0, comp1 ..)
- Die Übergabe der Signale erfolgt exakt nach Position der port Liste der entity und der component.
- Eine namentliche Zuordnung benötigt eine andere Syntax: port map(X1 => A(I), X0=>B(I), ...);
- Entity bit_comp und component bit_comp müssen exakt übereinstimmen!
- Die Laufvariable (hier: I) bei for ... generate wird implizit deklariert,
- Die Komponenten werden entsprechend der generate Durchläufe von I vervielfacht.

Addierer:

1. Einzelbitaddierer
Halbadder

 

ST:

| a | b | Übertrag c | Summe a+b s |
|---|---|------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

SF:


$$s = (a \bar{b}) \vee (\bar{a} b) = a \oplus b$$

$$c = a b$$

(⊕: Exklusiv-Oder)
(AND)

(2-1)

LP:

 


2. Wortaddierer


Funktion: $S = A + B$ mit $A = (a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)$
 $B = (b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_1, b_0)$
 $S = (s_n, s_{n-1}, s_{n-2}, \dots, s_1, s_0)$
 Die Addition der einzelnen Binärstellen erfolgt mit je einem Volladder.
 Das Ergebnis ist um eine Dualstelle größer als die Operanden.

mehrstellige Addition im dualen Zahlensystem:

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|-------|-------|-------|-----------|
| | a_{n-1} | ... | a_2 | a_1 | a_0 | Summand A |
| + | b_{n-1} | ... | b_2 | b_1 | b_0 | Summand B |
| + c_{n-1} | c_{n-2} | ... | c_1 | c_0 | | |
| s_n | s_{n-1} | ... | s_2 | s_1 | s_0 | Summe S |

 

Volladder:

 

ST:


| c_{i-1} | a_i | b_i | c_i | s_i |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

SF: $s_i = \bar{c}_{i-1} \bar{a}_i b_i \vee \bar{c}_{i-1} a_i \bar{b}_i \vee c_{i-1} \bar{a}_i \bar{b}_i \vee c_{i-1} a_i b_i$ (2-3)
 $c_i = \bar{c}_{i-1} a_i b_i \vee c_{i-1} \bar{a}_i b_i \vee c_{i-1} a_i \bar{b}_i \vee c_{i-1} a_i b_i$

vereinfachte SF unter Ausnutzung der Exklusiv-Oder-Beziehung $a \oplus b = \bar{a} b \vee a \bar{b}$
 $s_i = (a_i \oplus b_i) \oplus c_{i-1}$ (2 XOR-Gatter) (2-4)
 $c_i = a_i b_i \vee c_{i-1} (a_i \oplus b_i)$ (2 AND, 1 OR)

mit der Substitution $s' = a_i \oplus b_i$ und $c' = a_i b_i$ (erste Halbadder-Funktion s. grauer Tabellenteil)
 $s_i = s' \oplus c_{i-1}$ (2-5)
 $c_i = c' \vee c_{i-1} s'$

 s_i und c_i enthalten eine zweite Halbadder-Funktion: Summe $s' \oplus c_{i-1}$ und Übertrag: $c_{i-1} s'$
 → Aufbau eines Volladders aus zwei Halbaddern und einer OR-Verknüpfung:



VHDL:

```

    Versuchen Sie den Code nach dem Muster des Bit-Vergleichers bit_comp selbst zu vervollständigen!
    LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    ENTITY bit_volladder IS port (...); end bit_volladder;
    ARCHITECTURE arch_bit_volladder OF bit_volladder IS (...) BEGIN (...) END arch_bit_volladder;
    
```

VHDL Addierer (4 bit)

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;      -- STD_LOGIC Deklaration
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;  -- Methoden für Addition von Vektoren

ENTITY add4 IS
    PORT (
        A,B      : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        C_1      : IN  STD_LOGIC;
        Q        : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        C        : OUT STD_LOGIC
    );
END add4 ;

ARCHITECTURE add4_beh OF add4 IS
    SIGNAL Q_INT      : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
BEGIN
    Q_INT <= A + B + C_1;      -- Ergebnis ist 1 bit grösser
    C <= Q_INT(4);           -- Übertrag
    Q <= Q_INT(3 DOWNTO 0);   -- Summe
END add4_beh;
    
```

- An dieser Stelle werden die Vorteile der VHDL-Beschreibung sichtbar: der „+“ Operator aus der Library `std_logic_unsigned` kann hier auf Vektoren (hier: 4-Bit-Zahlen) angewendet werden.
 - Die Bitbreite auf der linken Seite (`Q_INT`) muss um ein Bit größer als der größte Operand der rechten Seite (`A, B`) sein.
 - Die Zuordnung einzelner Bits (`C`) bzw. Vektoren (`Q`) ist ohne Hardwareressourcen möglich

Multiplikation:

Einzelbit-Multiplizierer: $p = x \cdot y$


ST:

| x | y | p |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

SF:

$$p = x \cdot y$$

LP:

 

HDL: `P <= X AND Y;`

Wortmultiplizierer:

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| x_n | ... | x_2 | x_1 | x_0 | . | y_n | ... | y_2 | y_1 | y_0 |
| | | | | | | x_0y_n | ... | x_0y_2 | x_0y_1 | x_0y_0 |
| | | | | | | | ... | x_1y_2 | $+x_1y_1$ | $+x_1y_0$ |
| | | | x_2y_n | ... | ... | $+x_2y_2$ | $+x_2y_1$ | $+x_2y_0$ | | |
| | x_ny_n | ... | x_ny_1 | x_ny_0 | | | | | | |
| s_{2n-1} | s_{2n-2} | ... | ... | ... | s_5 | s_4 | s_3 | s_2 | s_1 | s_0 |

Das Kommutativgesetz der Addition erlaubt eine beliebige Reihenfolge bei der Bildung der Spaltensumme, beispielsweise können einzelne Halb- oder Volladder kaskadiert werden.

Beispiel: Multiplikation zweier 3-stelliger Dualzahlen (n=3)

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | x_2 | x_1 | x_0 | . | y_2 | y_1 | y_0 |
| | | | | | x_0y_2 | x_0y_1 | x_0y_0 |
| | | | | | x_1y_2 | $+x_1y_1$ | $+x_1y_0$ |
| 1. Spaltenübertrag | | | | $+c_{12}$ | $+c_{11}$ | $+c_{10}$ | s_{00} |
| 1. Zeilensumme | | | | s_{12} | s_{11} | s_{10} | |
| | | | | | $+x_2y_2$ | $+x_2y_1$ | $+x_2y_0$ |
| 2. Spaltenübertrag | | | | c_{22} | $+c_{21}$ | $+c_{20}$ | |
| 2. Zeilensumme | | | | s_{22} | s_{21} | s_{20} | |
| Ergebnis | s_5 | s_4 | s_3 | s_2 | s_1 | s_0 | |

| | | | |
|---|--|-----|------------|
| $S_{00} = X_0Y_0$ | | AND | |
| $S_{10} = X_0Y_1 \oplus X_1Y_0$ | $C_{10} = X_0Y_1 \wedge X_1Y_0$ | HA | (vgl. 2-1) |
| $S_{11} = X_0Y_2 \oplus X_1Y_1 \oplus C_{10}$ | $C_{11} = (X_0Y_2 \wedge X_1Y_1) \vee C_{10} (X_0Y_2 \oplus X_1Y_1)$ | VA | (vgl. 2-4) |
| $S_{12} = X_1Y_2 \oplus C_{11}$ | $C_{12} = X_1Y_2 \wedge C_{11}$ | HA | |
| $S_{20} = S_{11} \oplus X_2Y_0$ | $C_{20} = S_{11} \wedge X_2Y_0$ | HA | |
| $S_{21} = S_{12} \oplus X_2Y_1 \oplus C_{20}$ | $C_{21} = (S_{12} \wedge X_2Y_1) \vee C_{20} (S_{12} \oplus X_2Y_1)$ | VA | |
| $S_{22} = C_{12} \oplus X_2Y_2 \oplus C_{21}$ | $C_{22} = (C_{12} \wedge X_2Y_2) \vee C_{21} (C_{12} \oplus X_2Y_2)$ | VA | |

Ergebnis:

$S_0=S_{00} \quad S_1=S_{10} \quad S_2=S_{20} \quad S_3=S_{21} \quad S_4=S_{22} \quad S_5=C_{22}$


Multiplizierzelle:

SF: $s_{i,j} = s_{i-1,j+1} \oplus p_{i,j} \oplus c_{i,j-1} \quad c_{i,j} = s_{i-1,j+1} \wedge p_{i,j} \vee c_{i,j-1} (s_{i-1,j+1} \oplus p_{i,j})$ VA (2-6)

mit $p_{i,j} = X_iY_j$ Produkt AND
 $s_{i-1,j+1}$ Spalten-Summe (von oben)
 $c_{i,j-1}$ Zeilen-Übertrag (von rechts)

Streng genommen gilt die Beziehung nur unter den Bedingungen:
 $i,j = 1 \dots n-1$ (außer 1. Zeile und rechte Spaltenposition)
 $i > 1$ für $j=1$, (außer linke Position der 2. Zeile)

 Natürlich ist ein HA auch durch einen VA mit einem fest auf 0 gesetzten Eingang ersetzbar.



LP Multiplizierzelle:

VHDL:

```

LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY bit_mult IS
    port ( Signal X,Y:      in STD_LOGIC;
          Signal S_in, C_in: in STD_LOGIC;
          Signal S_out,C_out: out STD_LOGIC);
end bit_mult;

ARCHITECTURE arch_bit_comp OF bit_mult IS
    Signal P, S: STD_LOGIC;
    Begin
        S      <= S_in XOR P;
        S_out  <= S XOR C_in;
        P      <= X AND Y;
        C_out  <= (S_in AND P) OR (C_in AND S);
    end arch_bit_comp;
    
```


-- lokale Signale
 -- HA Summe s'
 -- VA Summe $s_i = s' \oplus c_{i-1}$
 -- das Teilprodukt
 -- Übertrag $c_i = c' \vee c_{i-1} s'$

Die Reihenfolge der Notation $S_Out<=$, $C_out<=$, $S<=$ und $P<=$... spielt keine Rolle!
 Immer wenn sich P oder S ändert, wird auch S_out und P_out durch neu berechnet.
 Noch allgemeiner: Alle Gatter „rechnen“ ständig, arbeiten also parallel bzw. nebenläufig zueinander (concurrent).
 Die Codes zwischen **begin** und **end** sind „concurrent statements“.

Die Reihenfolge der Abarbeitung richtet sich nicht nach der Zeile, sondern nach den Signalen, die sich ändern.
 Ein Simulator, der den Code testweise auf einem Rechner ausführen soll, muss ereignisgesteuert (event-driven) arbeiten.
 Der VHDL Code modelliert die Hardware. Ein Simulator berechnet mit dem VHDL Modell die erwarteten Ergebnisse.
Mit dieser Methode kann digitale Hardware effizient auf Rechnern entworfen und getestet werden.


Führt man eine rechte Spalte mit der Variablen $K = \{k_{n-1} \dots k_0\} = \{c_{n-1,-1} \dots c_{0,-1}\}$ bzw. eine obere Zeile mit der Variablen $M = \{m_{n-1} \dots m_0\} = \{s_{-1,n-1} \dots s_{-1,0}\}$, die als Anfangsbedingung den Wert $\{0, \dots, 0\}$ besitzen ein, so erhält man eine gleichmäßige Multiplikationsmatrix mit $i, j = 0 \dots n-1$.

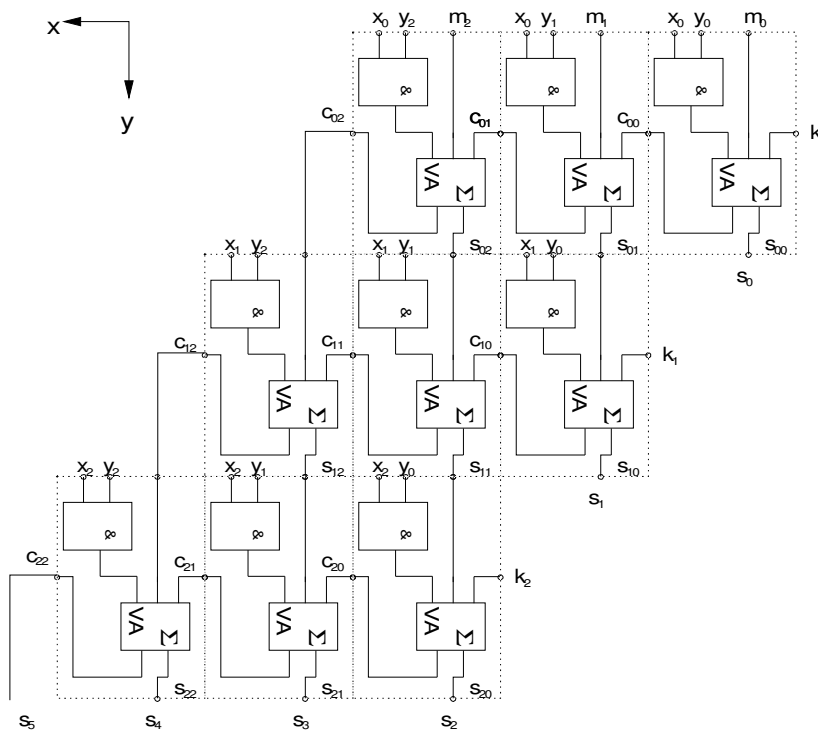Führt man zusätzlich die linken Überträge (alle $c_{i,n-1}$) nach außen, ist die Matrix kaskadierbar, z.B. können durch Anordnung von 4 Multiplikationsmatrizen für n-stellige Zahlen Faktoren mit einer Bitbreite von 2n verarbeitet werden. Haben die Faktoren unterschiedliche Bitbreite, muss eine nichtquadratische Multiplikationsmatrix mit zwei verschiedenen Indizes erstellt werden.



| | x_2 | x_1 | x_0 | . | y_2 | y_1 | y_0 |
|--------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | m_2 | m_1 | m_0 |
| | | | | | $+x_0y_2$ | $+x_0y_1$ | $+x_0y_0$ |
| 1. Spaltenübertrag | | | | | $+c_{02}$ | $+c_{01}$ | $+c_{00}$ |
| 1. Zeilensumme | | | | | s_{02} | s_{01} | s_{00} |
| | | | | x_1y_2 | $+x_1y_1$ | $+x_1y_0$ | |
| 2. Spaltenübertrag | | | $+c_{12}$ | | $+c_{11}$ | $+c_{10}$ | $+k_1$ |
| 2. Zeilensumme | | | s_{12} | | s_{11} | s_{10} | |
| | | | $+x_2y_2$ | $+x_2y_1$ | $+x_2y_0$ | | |
| 3. Spaltenübertrag | | | c_{22} | $+c_{21}$ | $+c_{20}$ | $+k_2$ | |
| 3. Zeilensumme | | | s_{22} | s_{21} | s_{20} | | |
| Ergebnis | s_5 | s_4 | s_3 | s_2 | s_1 | s_0 | |

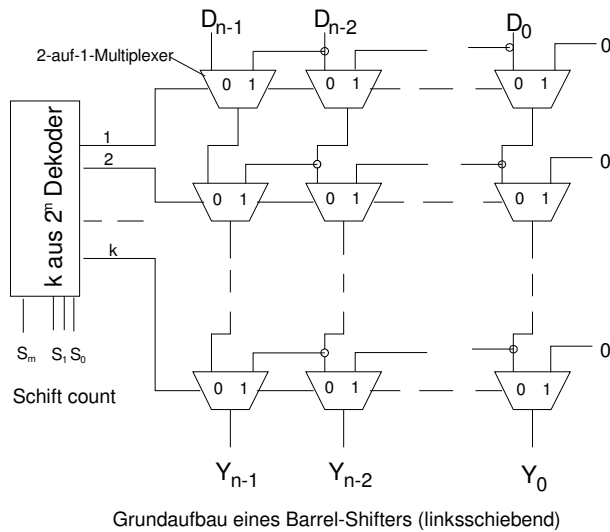Anwendung des 2-auf-1-Multiplexers:
Barrel-Shifter:



k aus 2^m - Dekoder

k = 0 .. 7
m = 3

| S ₂ | S ₁ | S ₀ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

VHDL (Codefragment)

```

case S is
  when "000" => Y <= "0000000";
  when "001" => Y <= "1000000";
  when "010" => Y <= "1100000";
  when "011" => Y <= "1110000";
  when "100" => Y <= "1111000";
  when "101" => Y <= "1111100";
  when "110" => Y <= "1111110";
  when "111" => Y <= "1111111";
  when others => Y <= "-----";
end case;
    
```

4.3 Arithmetisch-logische Einheit

Ansatz: Die Realisierung von arithmetischen Operationen mit Logikgattern führt zu ähnlichen Verarbeitungsstrukturen für arithmetische und logische Befehle
 Parallele Zahlwort- oder Logikverarbeitung ist für n bits möglich!
 Operanden: A = (a_{n-1}, ... a₁, a₀) B = (b_{n-1}, ... b₁, b₀)
 Ergebnis: Q = (q_{n-1}, ... q₁, q₀)
 Übertrag: c_{n-1} (Übertrag bei arithmetischen Operationen)
 c₋₁ (evtl. Übertrag einer vorhergehenden Stufe)

Logik: Negation, Konjunktion, Disjunktion
 q_i = \bar{a}_i q_i = a_i b_i q_i = a_i ∨ b_i

Ergänzung zu Vollkonjunktionen (ohne Indizierung i = 0 ... n-1):

$$q = \bar{a} b \vee a \bar{b} \quad q = a b \quad q = a b \vee a \bar{b} \vee \bar{a} b$$

führt auf 4 mögliche Grundverknüpfungen, abhängig von Steuergröße $S=(s_3s_2s_1s_0)$

$$q = s_3 a b \vee s_2 a \bar{b} \vee s_1 \bar{a} b \vee s_0 \bar{a} \bar{b}$$

Es sind 16 verschiedene Funktionen realisierbar (2^{2^2})

Beispiel: $S = (1,0,0,0)$: Konjunktion,

$S = (1,1,1,0)$: Disjunktion,

$S = (0,0,1,1)$: Negation von A

Die logische Verknüpfung erfolgt für alle Bitstellen parallel (n Gleichungen)

$$q_i = s_3 a_i b_i \vee s_2 a_i \bar{b}_i \vee s_1 \bar{a}_i b_i \vee s_0 \bar{a}_i \bar{b}_i \quad (i = 0 \dots n-1)$$

Arithmetik: Summe:

$$q = a \oplus b \oplus c_{i-1} \quad (c_{i-1}=0)$$

$$q = a \equiv b \equiv c_{i-1}$$

Differenz (Zweierkomplementdarstellung):

$$q = a \oplus \bar{b} \oplus c_{i-1} \quad (c_{i-1}=1)$$

Additionsgleichung mit Identität (\equiv):

$$c_i = a b \vee (a \vee b) c_{i-1}$$

$$q = (a b \vee \bar{a} \bar{b}) \equiv c_{i-1}$$

Subtraktionsgleichung mit Identität:

$$c_i = a \bar{b} \vee (a \vee \bar{b}) c_{i-1}$$

$$q = (a \bar{b} \vee \bar{a} b) \equiv c_{i-1}$$

Die Zusammenfassung aller Grundverknüpfungen ergibt:

$$c_i = s_3 a b \vee s_2 a \bar{b} \vee (s_1 \bar{a} b \quad s_0 \bar{a} \bar{b}) c_{i-1}$$

$$q = (s_3 a b \vee s_2 a \bar{b} \vee s_1 \bar{a} b \vee s_0 \bar{a} \bar{b}) \equiv c_{i-1}$$

Beispiel: $S = (1,0,0,1)$: Addition mit Übertrag

$S = (0,1,1,0)$: Zweierkomplement-Subtraktion ($c_{i-1} = 1$)

Zusammenfassung und Indizierung $i = 0 \dots n-1$:

$$\text{mit } g_i = s_3 a_i b_i \vee s_2 a_i \bar{b}_i \quad \text{und} \quad p_i = s_1 \bar{a} b \quad s_0 \bar{a} \bar{b}$$

$$\text{bzw.} \quad \bar{p}_i = s_1 \bar{a} b \vee s_0 \bar{a} \bar{b}$$

$$\text{ergibt sich} \quad c_i = g_i \vee p_i c_{i-1} \quad (\text{Übertrag Arithmetik})$$

$$\text{und} \quad q_i = g_i \vee \bar{p}_i \quad (\text{Ergebnis Logik})$$

$$q_i = (g_i \vee \bar{p}_i) \equiv c_{i-1} \quad (\text{Ergebnis Arithmetik})$$

Der Vergleich von Logik- und Arithmetikgleichung liefert einen gemeinsamen Ausdruck:

$$c_i = g_i \vee p_i c_{i-1}$$

$$q_i = (g_i \vee \bar{p}_i) \equiv (BA \vee c_{i-1}) \quad (BA: \text{Betriebsart})$$

Versuchen Sie den Code nach dem Muster des Bit-Vergleichers `bit_comp` oder der Multiplizierzelle `bit_mult` selbst zu vervollständigen!

```
ENTITY bit_alu is port (...); end bit_alu;
```

```
ARCHITECTURE arch_bit_alu of bit_alu is
```

```
Signal G, P: STD_LOGIC;
```

```
begin (...) end arch_bit_alu;
```

Hinweis: Die Identität ist durch negierte XOR Verknüpfung realisierbar.

| S ₃ | S ₂ | S ₁ | S ₀ | Q (Logik) | BA=1 | Q (Arithmetik) | BA=0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-------|--|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 + c ₋₁ | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | $\overline{A \vee B}$ | NOR | $A \vee B + c_{-1}$ | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | $\overline{A} \wedge B$ | | $A \vee \overline{B} + c_{-1}$ | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | \overline{A} | INV A | $A + c_{-1}$ | INC |
| 0 | 1 | 0 | 0 | $A \wedge \overline{B}$ | | $(A \vee \overline{B}) - 1 + c_{-1}$ | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | \overline{B} | INV B | $(A \vee B) + (A \wedge \overline{B}) + c_{-1}$ | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | $(A \wedge \overline{B}) \vee (\overline{A} \wedge B)$ | XOR | $A - B - 1 + c_{-1}$ | SBC |
| 0 | 1 | 1 | 1 | $\overline{A \wedge B}$ | NAND | $(A \wedge \overline{B}) + A + c_{-1}$ | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | $A \wedge B$ | AND | $(A \wedge B) - 1 + c_{-1}$ | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | $(A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$ | ÄQU | $A + B + c_{-1}$ | ADC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | B | B | $(A \vee \overline{B}) + (A \wedge \overline{B}) + c_{-1}$ | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | $\overline{A} \vee B$ | | $(A \wedge B) + A + c_{-1}$ | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | A | A | $A - 1 + c_{-1}$ | DEC |
| 1 | 1 | 0 | 1 | $A \vee \overline{B}$ | | $(A \vee B) + A + c_{-1}$ | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | $A \vee B$ | OR | $(A \vee \overline{B}) + A + c_{-1}$ | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SET | $A + A + c_{-1}$ | SHL |

Anwendung der n-Bit-ALU zum Größenvergleich

S=[0,1,1,0] (Subtrahieren mit Übertrag $A - B - 1 + c_{-1}$)

ergibt in Abhängigkeit von c₋₁ einen Übertrag c_{n-1} zum Vergleich </> oder <=>

Spezieller Ausgang für Q=0000 ("Zero") $z = \overline{q_3 \vee q_2 \vee q_1 \vee q_0}$

Beispiel: S=[0,1,1,0] und c₋₁=1 ergibt z=1 für A=B

| Relation | c _{n-1} | | z | |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | c ₋₁ =0 | c ₋₁ =1 | c ₋₁ =0 | c ₋₁ =1 |
| A = B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A < B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A > B | 0 | 0 | 1 | 0 |

Übertrag c_{n-1} in Abhängigkeit von c₋₁ und der Relation zwischen A und B

Generierung eines vorausschauenden Übertrages für die Addition:

Ein Übertrag entsteht in der Stufe bei der Addition (generate) oder durch weiterleiten von der vorherigen (i-1) Stufe, wenn mindestens ein Summand 1 ist (propagate)

$$c_n = g_n \vee (p_n c_{n-1}) \quad (g \text{ Generate, } p: \text{ Propagate})$$

der Vergleich mit $c_n = a b \vee (a \vee b) c_{n-1}$ liefert $g_i = a_i b_i$ und $p_i = a_i \vee b_i$ (einfacher Volladder)
 Rekursive Ermittlung der ersten 4 Überträge:

$$c_0 = g_0 \vee (p_0 c_{-1})$$

$$c_1 = g_1 \vee (p_1 c_0) = g_1 \vee (p_1 (g_0 \vee (p_0 c_{-1})))$$

$$= g_1 \vee p_1 g_0 \vee p_1 p_0 c_{-1}$$

$$= G_1 \vee P_1 c_{-1}$$

$$c_2 = g_2 \vee (p_2 c_1) = g_2 \vee (p_2 (g_1 \vee p_1 g_0 \vee p_1 p_0 c_{-1}))$$

$$= g_2 \vee p_2 g_1 \vee p_2 p_1 g_0 \vee p_2 p_1 p_0 c_{-1}$$

$$= G_2 \vee P_2 c_{-1}$$

$$c_3 = g_3 \vee (p_3 c_2) = g_3 \vee (p_3 (g_2 \vee p_2 g_1 \vee p_2 p_1 g_0 \vee p_2 p_1 p_0 c_{-1}))$$

$$= g_3 \vee p_3 g_2 \vee p_3 p_2 g_1 \vee p_3 p_2 p_1 g_0 \vee p_3 p_2 p_1 p_0 c_{-1}$$

$$= G_3 \vee P_3 c_{-1} \quad \text{mit } G_3 = g_3 \vee p_3 G_2 \text{ und } P_3 = p_3 P_2$$

usw.

Verallgemeinerung für die ALU:

Generate/Propagate-Berechnung:

$$G_i = g_i \vee p_i G_{i-1} \quad P_i = p_i P_{i-1}$$

Mit

$$g_i = s_3 a_i b_i \vee s_2 a_i \bar{b}_i \text{ und } \bar{p}_i = s_1 \bar{a} b \vee s_0 \bar{a} \bar{b}$$

Übertragsberechnung:

$$c_i = G_i \vee P_i c_{i-1}$$

Summenberechnung:

$$q_i = (g_i \vee \bar{p}_i) \equiv (BA \vee c_{i-1}) \quad (\text{s. oben})$$

Beispiel: 4-Bit-ALU: Vergleich von Logiktiefe (Verarbeitungszeit) und Gatteraufwand

1. parallele Realisierung:

3 Stufen, jedoch immer mehr Gattereingänge für jede Bitstelle erforderlich

"Carry-Look-ahead-Technik **CLA**"

$$G_3 = a_3 b_3 \vee (a_3 \vee b_3) a_2 b_2 \vee (a_3 \vee b_3) (a_2 \vee b_2) a_1 b_1 \vee (a_3 \vee b_3) (a_2 \vee b_2) (a_1 \vee b_1) a_0 b_0$$

2. stufenförmige Realisierung

pro Stufe zwei 2-Eingangsgatter (zwei Zeitintervalle) mehr, jedoch minimierte Gatterzahl:

"Carry-Ripple-Addierer **CRA**"

$$G_3 = a_3 b_3 \vee (a_3 \vee b_3) \{ a_2 b_2 \vee (a_2 \vee b_2) [a_1 b_1 \vee (a_1 \vee b_1) a_0 b_0] \}$$

3. Kombinationen CLA, CRA

Blockweise CLA-Übertragsberechnung

am Ausgang einer 4-bit-ALU werden z.B. G_3 und P_3 als CLA-Ausgang zur Verfügung gestellt:

$$G_3 = g_3 \vee p_3 g_2 \vee p_3 p_2 g_1 \vee p_3 p_2 p_1 g_0 \quad \text{und} \quad P_3 = p_3 p_2 p_1 p_0$$

Die Überträge der 8-Bit-ALU nutzen G_3 und P_3 des unteren 4 Bit-Blockes:

$$G_4 = g_4 \vee p_4 G_3 \quad P_4 = p_4 P_3$$

$$c_4 = G_4 \vee P_4 c_{-1}$$

usw. bis

$$G_7 = g_7 \vee p_7 g_6 \vee p_7 p_6 g_5 \vee p_7 p_6 p_5 g_4 \vee p_7 p_6 p_5 p_4 G_3 \quad P_7 = p_7 p_6 p_5 p_4 P_3$$

$$c_7 = G_7 \vee P_7 c_{-1}$$

Weiteres dazu im 2. Teil (Rechnerarchitekturen) der Digitalen Systeme.